



Obrázok môže byť znázornením.
Podrobnosti o produkte nájdete v technických údajoch.

LT6105CDCB#TRPBF

Číslo dielu: **LT6105CDCB#TRPBF**

Popis produktu: IC OPAMP CURR SENSE 100KHZ 6DFN

Stav RoHS: Bezolovnatý / V súlade RoHS

listoch: [1.LT6105CDCB#TRPBF.pdf](#)
[2.LT6105CDCB#TRPBF.pdf](#)
[3.LT6105CDCB#TRPBF.pdf](#)
[4.LT6105CDCB#TRPBF.pdf](#)
[5.LT6105CDCB#TRPBF.pdf](#)

Výrobca / Značka: ADI (Analog Devices, Inc.)

Odoslať z: Hong Kong

Cesta zásielky: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ODOŠLITE DOPYT](#)

Detaily produktu

Číslo dielu	LT6105CDCB#TRPBF	Výrobca	ADI (Analog Devices, Inc.)
popis	IC OPAMP CURR SENSE 100KHZ 6DFN	Stav voľného vodiča / RoHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
Dátový hárok	1.LT6105CDCB#TRPBF.pdf2.LT6105CDCB#TRPBF.pdf3.LT6105CDCB#TRPBF.pdf4.LT6105CDCB#TRPBF.pdf5.LT6105CDCB#TRPBF.pdf		
Napätie - Napájanie, jednoduché / dvojitě (±)	2.85 V ~ 36 V, ±1.425 V ~ 18 V	Napätie - vstupný posun	100µV
Balík dodávateľov zariadení	6-DFN (2x3)	Rýchlosť prebehu	2 V/µs
séria	-	obal	Tape & Reel (TR)
Balík / puzdro	6-WDFDN Exposed Pad	Typ výstupu	-
Ostatné mená	LT6105CDCB#TRPBF-ND LT6105CDCB#TRPBFTR	Prevádzková teplota	0°C ~ 70°C
Počet obvodov	1	Typ montáže	Surface Mount
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL)	1 (Unlimited)	Výrobca štandardná doba výroby	10 Weeks
Stav voľného vodiča / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Detailný popis	Current Sense Amplifier 1 Circuit 6-DFN (2x3)
Prúd - dodávka	240µA	Prúd - výstup / kanál	1mA
Číslo základnej časti	LT6105	Typ zosilňovača	Current Sense
-3db šírka pásma	100kHz		

Súvisiace produkty

<p>LT6105HDCB#TRPBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 100KHZ 6DFN Stiahnuť ▼: LT6105HDCB#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LT6105CMS8#PBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 100KHZ 8MSOP Stiahnuť ▼: LT6105CMS8#PBF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>LT6105CMS8#TRPBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 100KHZ 8MSOP Stiahnuť ▼: LT6105CMS8#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LT6100HMS8#TRPBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8MSOP Stiahnuť ▼: LT6100HMS8#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>LT6100IDD#TRPBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8DFN Stiahnuť ▼: LT6100IDD#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LT6100IMS8#PBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8MSOP Stiahnuť ▼: LT6100IMS8#PBF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>LT6100IMS8#TRPBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8MSOP Stiahnuť ▼: LT6100IMS8#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LT6100IDD#PBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 150KHZ 8DFN Stiahnuť ▼: LT6100IDD#PBF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>LT6105HMS8#TRPBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 100KHZ 8MSOP Stiahnuť ▼: LT6105HMS8#TRPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LT6105HMS8#PBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 100KHZ 8MSOP Stiahnuť ▼: LT6105HMS8#PBF.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>LT6105CDCB#TRMPBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 100KHZ 6DFN Stiahnuť ▼: LT6105CDCB#TRMPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>LT6105HDCB#TRMPBF výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC OPAMP CURR SENSE 100KHZ 6DFN Stiahnuť ▼: LT6105HDCB#TRMPBF.pdf</p> <p>RFQ</p>

Súvisiace značky

ADI (Analog Devices, Inc.) LT6105CDCB#TRPBF

Cena LT6105CDCB#TRPBF

Datasheet LT6105CDCB#TRPBF PDF

Sklad LT6105CDCB#TRPBF

ADI (Analog Devices, Inc.) LT6105CDCB#TRPBF

ADI (Analog Devices, Inc.) LT6105CDCB#TRPBF

Analog Devices Inc. LT6105CDCB#TRPBF

Distribútor LT6105CDCB#TRPBF

Obrázky LT6105CDCB#TRPBF

LT6105CDCB#TRPBF Stiahnutie údajového listu

Kúpte si LT6105CDCB#TRPBF

Dodávateľ ADI (Analog Devices, Inc.)

AD LT6105CDCB#TRPBF

Analog Devices, Inc. LT6105CDCB#TRPBF

Dodávateľ LT6105CDCB#TRPBF

Obrázok LT6105CDCB#TRPBF

Datasheet LT6105CDCB#TRPBF

Kúpte si ADI (Analog Devices, Inc.) LT6105CDCB#TRPBF

Distribútor ADI (Analog Devices, Inc.)

ADI (Analog Devices, Inc.) LT6105CDCB#TRPBF