



SA53-IHZ

Číslo dielu: **SA53-IHZ**
 Popis produktu: IC MOTOR DRIVER PAR 64QFP
 Stav RoHs: Bezolovnatý / V súlade RoHS
 listoch: [SA53-IHZ.pdf](#)

Výrobca / Značka: Apex Microtechnology
 Odoslať z: Hong Kong
 Cesta zásielky: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ODOŠLITE DOPYT](#)

Detaily produktu

Číslo dielu	SA53-IHZ	Výrobca	Apex Microtechnology
popis	IC MOTOR DRIVER PAR 64QFP	Stav voľného vodiča / RoHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
Dátový hárok	SA53-IHZ.pdf		
Napätie - Napájanie	4.5 V ~ 5.5 V	Napätie - zaťaženie	8.3 V ~ 60 V
technológie	DMOS	Balík dodávateľov zariadení	64-PowerQFP
séria	Apex Precision Power®	Rds zapnuté (typ)	400 mOhm
obal	Tray	Balík / puzdro	64-PowerQFP
Konfigurácia výstupu	Half Bridge (2)	Ostatné mená	598-1785
Prevádzková teplota	-25°C ~ 150°C (TJ)	Typ montáže	Surface Mount
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL)	3 (168 Hours)	Typ zaťaženia	Inductive
Stav voľného vodiča / RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Rozhranie	PWM
Vlastnosti	-	Ochrana proti poruchám	Current Limiting, Over Temperature, Shoot-Through, UVLO
Detailný popis	Half Bridge (2) Driver DC Motors, General Purpose, Solenoids, Stepper Motors DMOS 64-PowerQFP	Aktuálny - špičkový výstup	10A
Prúd - výstup / kanál	3A	Číslo základnej časti	SA*
aplikácia	DC Motors, General Purpose, Solenoids, Stepper Motors		

Súvisiace produkty

<p>SA5234D/01,512 výrobca: NXP Semiconductors / Freescale popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14SO Stiahnuť ▼: SA5234D/01,512.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>SA54A výrobca: AMI Semiconductor / ON Semiconductor popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO15 Stiahnuť ▼: SA54A.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>SA54A A0G výrobca: TSC (Taiwan Semiconductor) popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC Stiahnuť ▼: SA54A A0G.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>SA5234N/01,112 výrobca: NXP Semiconductors / Freescale popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14DIP Stiahnuť ▼: SA5234N/01,112.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>SA5234D,512 výrobca: NXP Semiconductors / Freescale popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14SO Stiahnuť ▼: SA5234D,512.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>SA5232N/01,112 výrobca: NXP Semiconductors / Freescale popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 8DIP Stiahnuť ▼: SA5232N/01,112.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>SA54A výrobca: Hamlin / Littelfuse popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC Stiahnuť ▼: SA54A.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>SA54 výrobca: Hamlin / Littelfuse popis: TVS DIODE 54V 91.46V DO204AC Stiahnuť ▼: SA54.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>SA54A B0G výrobca: TSC (Taiwan Semiconductor) popis: TVS DIODE 54V 87.1V DO204AC Stiahnuť ▼: SA54A B0G.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>SA5234D/01,518 výrobca: NXP Semiconductors / Freescale popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14SO Stiahnuť ▼: SA5234D/01,518.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>SA53HU výrobca: Apex Microtechnology popis: IC MOTOR DRIVER PWM 44HSOP Stiahnuť ▼: SA53HU.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>SA5234D,518 výrobca: NXP Semiconductors / Freescale popis: IC OPAMP GP 2.5MHZ RRO 14SO Stiahnuť ▼: SA5234D,518.pdf</p> <p>RFQ</p>

Súvisiace značky

Apex Microtechnology SA53-IHZ
 Cena SA53-IHZ
 Datasheet SA53-IHZ PDF
 Sklad SA53-IHZ
 Apex Microtechnology SA53-IHZ
 Apex Microtechnology SA53-IHZ

Distribútor SA53-IHZ
 Obrázky SA53-IHZ
 SA53-IHZ Stiahnutie údajového listu
 Kúpte si SA53-IHZ
 Dodávateľ Apex Microtechnology

Dodávateľ SA53-IHZ
 Obrázok SA53-IHZ
 Datasheet SA53-IHZ
 Kúpte si Apex Microtechnology SA53-IHZ
 Distribútor Apex Microtechnology