



Obrázok môže byť znázornením.
Podrobnosti o produkte nájdete v technických údajoch.

AD9911BCPZ-REEL7

Číslo dielu: **AD9911BCPZ-REEL7**
 Popis produktu: IC DDS 500MSPS DAC 10BIT 56LFCSP
 Stav RoHs: Bezolovnatý / V súlade RoHS
 listoch: AD9911BCPZ-REEL7.pdf

Výrobca / Značka: ADI (Analog Devices, Inc.)
 Odoslať z: Hong Kong
 Cesta zásielky: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ODOŠLITE DOPYT >

Detaily produktu

Číslo dielu	AD9911BCPZ-REEL7	Výrobca	ADI (Analog Devices, Inc.)
popis	IC DDS 500MSPS DAC 10BIT 56LFCSP	Stav voľného vodiča / RoHS	Bezolovnatý / V súlade RoHS
Dátový hárok	AD9911BCPZ-REEL7.pdf		
Napätie - Napájanie	1.71 V ~ 1.96 V	Ladenie šírky slova (bitov)	32 b
Balík dodávateľ'ov zariadení	56-LFCSP-VQ (8x8)	séria	-
Rozlíšenie (bity)	10 b	obal	Tape & Reel (TR)
Balík / puzdro	56-VFQFN Exposed Pad, CSP	Ostatné mená	AD9911BCPZ-REEL7-ND AD9911BCPZ-REEL7TR
Prevádzková teplota	-40°C ~ 85°C	Typ montáže	Surface Mount
Úroveň citlivosti na vlhkosť (MSL)	3 (168 Hours)	Master fclk	500MHz
Výrobca štandardná doba výroby	7 Weeks	Stav voľného vodiča / RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Detailný popis	Direct Digital Synthesis IC 10 b 500MHz 32 b Tuning 56-LFCSP-VQ (8x8)	Číslo základnej časti	AD9911

Súvisiace produkty

 AD9912ABCPZ-REEL7 výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC DDS 1GSPS DAC 14BIT 64LFCSP Stiahnuť : AD9912ABCPZ-REEL7.pdf <input type="button" value="RFQ"/>	 AD9912ABCPZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC DDS 1GSPS DAC 14BIT 64LFCSP Stiahnuť : AD9912ABCPZ.pdf <input type="button" value="RFQ"/>
 AD9910BSVZ-REEL výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC DDS 1GSPS 14BIT PAR 100TQFP Stiahnuť : AD9910BSVZ-REEL.pdf <input type="button" value="RFQ"/>	 AD9910BSVZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC DDS 1GSPS 14BIT PAR 100TQFP Stiahnuť : AD9910BSVZ.pdf <input type="button" value="RFQ"/>
 AD9912A/PCBZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: BOARD EVALUATION FOR AD9912 Stiahnuť : AD9912A/PCBZ.pdf <input type="button" value="RFQ"/>	 AD9911BCPZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC DDS 500MSPS DAC 10BIT 56LFCSP Stiahnuť : AD9911BCPZ.pdf <input type="button" value="RFQ"/>
 AD9911/PCBZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: BOARD EVAL FOR AD9911 Stiahnuť : AD9911/PCBZ.pdf <input type="button" value="RFQ"/>	 AD9913BCPZ-REEL7 výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC DDS 250MSPS 10BIT ADC 32LFCSP Stiahnuť : AD9913BCPZ-REEL7.pdf <input type="button" value="RFQ"/>
 AD9910/PCBZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: BOARD EVAL FOR AD9910 1GSPS Stiahnuť : AD9910/PCBZ.pdf <input type="button" value="RFQ"/>	 AD9913BCPZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC DDS 10BIT DAC 250MSPS 32LFCSP Stiahnuť : AD9913BCPZ.pdf <input type="button" value="RFQ"/>
 AD9901TQ/883B výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: IC PHASE/FREQ DISCRIMINTR 14CDIP Stiahnuť : AD9901TQ/883B.pdf <input type="button" value="RFQ"/>	 AD9913/PCBZ výrobcovia: ADI (Analog Devices, Inc.) popis: BOARD EVAL FOR AD9913 Stiahnuť : AD9913/PCBZ.pdf <input type="button" value="RFQ"/>

Súvisiace značky

ADI (Analog Devices, Inc.) AD9911BCPZ-REEL7
 Cena AD9911BCPZ-REEL7
 Datasheet AD9911BCPZ-REEL7 PDF
 Sklad AD9911BCPZ-REEL7
 ADI (Analog Devices, Inc.) AD9911BCPZ-REEL7
 ADI (Analog Devices, Inc.) AD9911BCPZ-REEL7
 Analog Devices Inc. AD9911BCPZ-REEL7

Distribútor AD9911BCPZ-REEL7
 Obrázky AD9911BCPZ-REEL7
 AD9911BCPZ-REEL7 Stiahnutie údajového listu
 Kúpte si AD9911BCPZ-REEL7
 Dodávateľ ADI (Analog Devices, Inc.)
 AD AD9911BCPZ-REEL7
 Analog Devices, Inc. AD9911BCPZ-REEL7

Dodávateľ AD9911BCPZ-REEL7
 Obrázok AD9911BCPZ-REEL7
 Datasheet AD9911BCPZ-REEL7
 Kúpte si ADI (Analog Devices, Inc.) AD9911BCPZ-REEL7
 Distribútor ADI (Analog Devices, Inc.)
 ADI (Analog Devices, Inc.) AD9911BCPZ-REEL7